



Ajouter un élément graphique Disposition rapide Modifier les couleurs

Styles du graphique

Intervertir ligne/colonne Sélectionner des données Modifier le type de graphique Déplacer le graphique


Données Type Emplacement


Graphiqu... : X ✓ fx

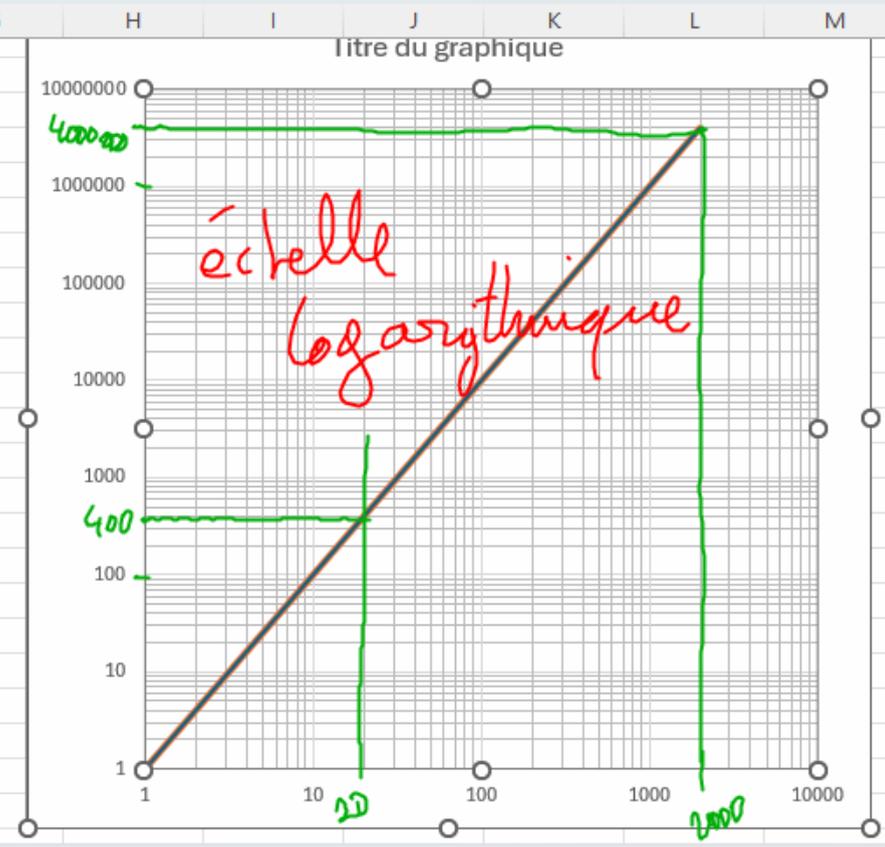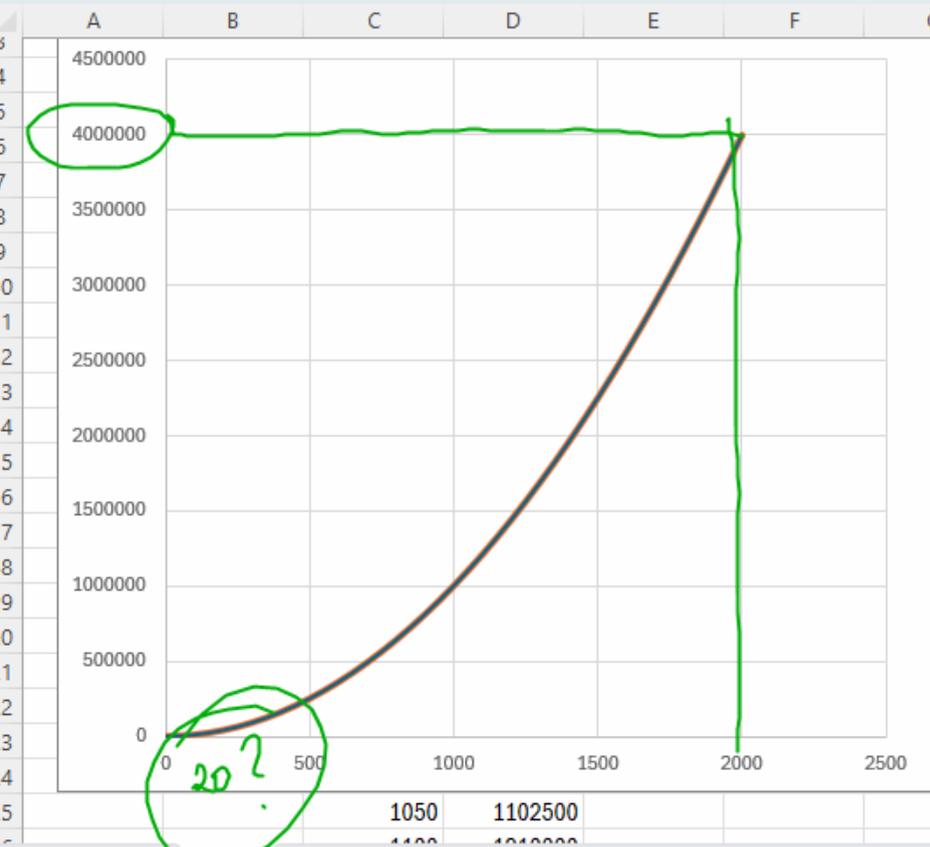

$$L_{ux} = 318 \text{ Lux}$$

$$R_{LDR} = 2 \text{ k}\Omega$$

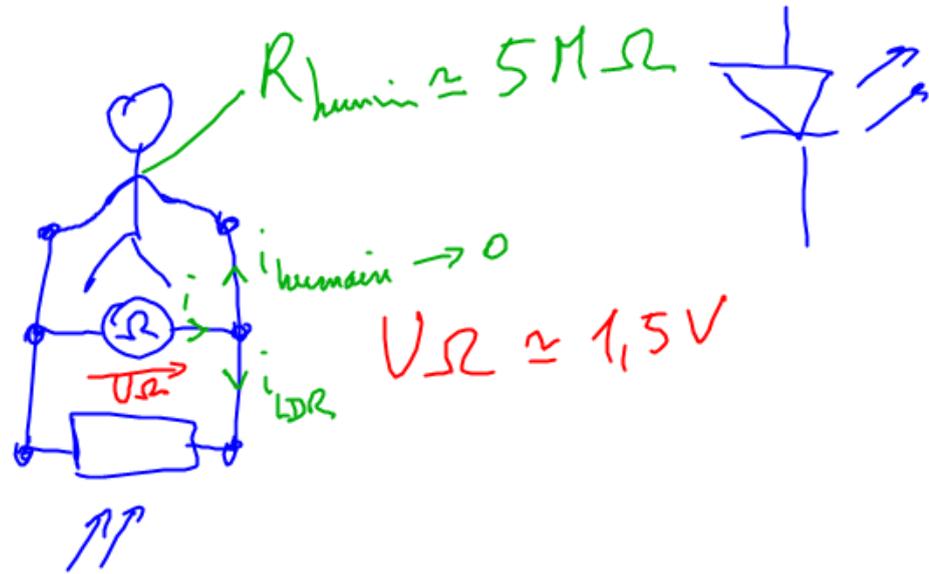

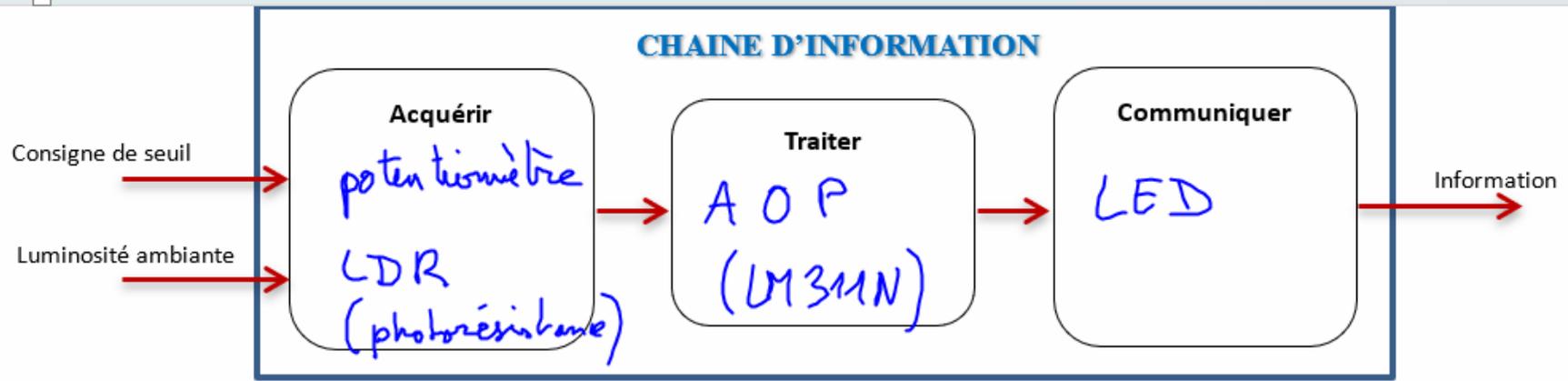

3) Sur le schéma électronique ci-dessous, repérer par des cercles les différents ensembles constituant la chaîne d'information puis les relier à leur dénomination.

- Pont diviseur de tension à photorésistance
- Tension de consigne (potentiomètre)
- Tension d'alimentation
- AOP monté en comparateur
- Tension de sortie logique

